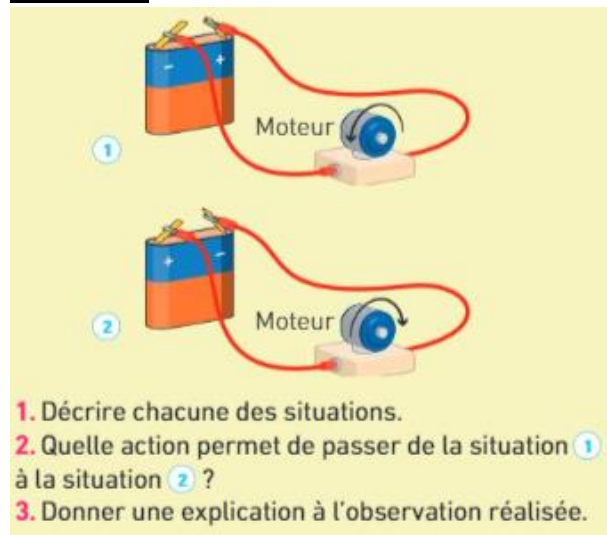
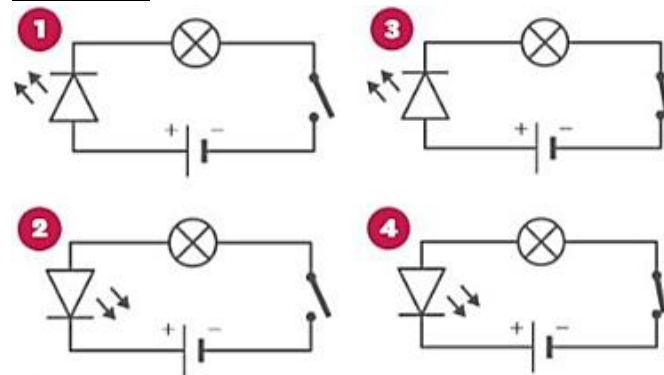


**Exercice 1****Exercice 2**

1. Dans quels circuits la lampe est-elle allumée ?
2. Explique pourquoi la lampe ne brille pas dans les autres circuits.
3. Recopie les schémas où la lampe brille et complète-les en indiquant le sens du courant.